

MC542 - 2S 2011

Laboratório 01
Cristiano J. Miranda RA 083382

Descrição

Implementação de um banco de registradores(register file), utilizando a estrutura:

Entity RF is

```
Generic(W : natural := 32);  
port(A1 : in std_logic_vector(4 downto 0);  
     A2 : in std_logic_vector(4 downto 0);  
     A3 : in std_logic_vector(4 downto 0);  
     WD3 : in std_logic_vector(W-1 downto 0);  
     clk : in std_logic;  
     We3 : in std_logic;  
     RD1 : out std_logic_vector(W-1 downto 0);  
     RD2 : out std_logic_vector(W-1 downto 0));
```

End RF;

Que realize leitura assíncrona e escrita síncrona.

Implementação

Implementei no arquivo rf.vgh, o banco de registrador que realiza leitura assíncrona e escrita síncrona delimitado pela borda de subida do clock.

A leitura síncrona funciona da seguinte maneira: coloca-se o endereço que se queira ler em A1, e o valor do registrador endereçado por A1 é colocado no registrador de saída RD1. Da mesma forma, colocando o endereço do registrador que se queira ler em A2 e seu conteúdo é colocado em RD2. Desta forma, como o tamanho de A1 e A2 é 5 bits então o banco de registradores suporta 64 registradores(2^5), cada registrador com tamanho de 32 bits, limitados pelo tamanho dos registradores de saída RD1 e RD2.

A escrita ocorre colocando-se o endereço do registrador que se queira armazenar a informação em A3(4bits), e o conteúdo em WD3(32bits), para habilitar a escrita deve setar o flag de escrita We3(1 bit). Como a escrita ocorre sincronamente, ou seja, o conteúdo de WD3 só é armazenado no registrador endereçado por A3, na borda de subida $clk = 1$.

O registrador 0 sempre deve conter o valor 00000000000000000000000000000000.

Para representar os registradores (64 no total) não realizei a implementação de flip-flops, o que poderia ter sido feito, utilizei um array que o vhdI prove:

```
type reg_type is array (0 to 31) of std_logic_vector(31 downto 0);
```

Test Bench

Os teste implementados para validar a implementação do banco de registradores esta disponivel em tb_rf.vhd, e pode ser executado executando script [executa_tb.sh](#). Foram

implementados 10 teste:

1. **Teste 1:** Escreve o valor 00000000000000000000000000001010 no registrador indexado por 00100, e verifica se de fato foi escrito, colocando se o endereço do registrador em A1 e verificando se tal valor ocorre em RD1.
2. **Teste 2:** Assim como o teste anterior seta um valor no registrador indexado por 00101, e verifica se foi escrito de fato.
3. **Teste 3:** Após a execução do teste 2 verifica se o conteúdo do registrador 00100 setado no teste 1, ainda está consistente.
4. **Teste 4:** Teste de carga e consulta de valor no registrador 00111.
5. **Teste 5:** Assim como o teste 3, verifica novamente a consistência do registrador 00100.
6. **Teste 6:** Limpa o conteúdo do registrador 00100, setando 00000000000000000000000000000000, e valida se está consistente.
7. **Teste 7:** Verifica se o valor do registrador 0 A1 = 00000, contém o valor 00000000000000000000000000000000.
8. **Teste 8:** Realiza carga no registrar 00001 e verifica consistência.
9. **Teste 9:** Tenta setar um valor no registrador 0 e verifica se ele ainda contém o valor 00000000000000000000000000000000.
10. **Teste 10:** Teste de carga no registrador 11111.