

### MC542

### Organização de Computadores: Teoria e Prática

Exerc. 1

#### IC - UNICAMP

## 1 Objetivo

O objetivo deste exercício e dos próximos é projetar e simular unidades (componentes) típicas de uma *cpu* usando VHDL.

O projeto será desenvolvido usando-se as ferramentas ghdl e gktwave instaladas nos laboratórios 1 e 2 do IC-3. Alternativamente você pode fazer download e instalar as ferramentas em uma máquina pessoal (para acesso às páginas das ferramentas consulte a página do curso).

# 2 Descrição do Projeto

Implemente um Banco de Registradores (Register File), use para isso a entidade dada abaixo, com duas portas de saída e uma de entrada de dados que realize as seguintes operações:

- Leitura assíncrona de dois registradores, ié na saída do banco de registradores sempre haverá os dados armazenados nos registradores cujos endereços estão em A1 e A2.
- Escrita síncrona de um registrador. A escrita deverá ocorrer de forma síncrona e usando o sinal We3 como *enable*. O dado a ser escrito no registrador endereçado por A3 deve ser fornecido em WD3.

```
Entity RF is
 Generic(W : natural = 32);
                : in std_logic_vector(4 downto 0);
 port(A1
                : in std_logic_vector(4 downto 0);
      A2.
      АЗ
                : in std_logic_vector(4 downto 0);
      WD3
                : in std_logic_vector(W-1 downto 0);
      clk
                : in std_logic;
                : in std_logic;
      We3
                : out std_logic_vector(W-1 downto 0);
      RD1
                : out std_logic_vector(W-1 downto 0));
      RD2
End RF;
```

Projete também um testbench que exercite o banco de registradores projetado.

Desenvolva o seu projeto em um diretório cujo nome é o seu RA e tenha dois sub diretórios (tb e vhdl) e os arquivos como mostrado abaixo:

Crie um arquivo xxxxxx.tgz (tgz xxxxxx xxxxxx ou tar -czf xxxxxx.tgz xxxxxx) a partir do diretório do seu projeto e envie por e-mail para ducatte@ic.unicamp.br com subject: mc542: RF.